

PART 3: (FIG. 2)

$$I_{REF} = 16 \mu A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M0} = \left(\frac{W}{L}\right)_{M1} \Rightarrow \boxed{I_{TAIL} = 16 \mu A}$$

$$(g_m r_o)_{M0} = (g_m r_o)_{M1} = 10 \quad V_{D1} = 550 mV$$

$$\Delta V_{DS} = -50 mV = -g_m r_o \Delta V_{GS} \Rightarrow \Delta V_{GS} = -0.005 V$$

$$I'_{TAIL} = \frac{\beta}{2} \frac{W}{L} (V_{GS1} + \Delta V_{GS1} - V_{th})^2$$

$$\boxed{I'_{TAIL} = 14.44 \mu A}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\underline{V_{GS0} = 0.6 V = V_{GS1}}$$