

# PART 5 (FIG 8)

$$V_{ov} = 200mV, I_{REF} = 1mA, R_L = 500\Omega, V_A = 2.5V$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{ov})^2 \left(1 + \frac{V_{DS2}}{V_A}\right) \quad V_{DS2} = 200mV$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = 144.68$$

$$W_2 = 36.17\mu m, L_2 = 0.25\mu m$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{ov})^2 \left(1 + \frac{V_{DS1}}{V_A}\right) \quad V_{DS1} = V_{G2} - V_{DS2} = 500mV$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 130.21$$

$$W_1 = 32.55\mu m, L_1 = 0.25\mu m$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_6 V_{ov}^2 \left(1 + \frac{V_{DS6}}{V_A}\right) \quad V_{DS6} = V_{G5} - V_{G1} = 500mV$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = 130.21$$

$$W_6 = 32.55\mu m, L_6 = 0.25\mu m$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = 3 \left(\frac{W}{L}\right)_5$$

$$W_5 = 10.85\mu m, L_5 = 0.25\mu m$$

$$1.01 I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_3 V_{ov}^2 \left(1 + \frac{V_{DS3}}{V_A}\right) \quad V_{DS3} = V_{G4} - V_{G3} = 200mV$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = 146.12$$

$$W_3 = 36.53\mu m, L_3 = 0.25\mu m$$

$$1.01 I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_4 V_{ov}^2 \left(1 + \frac{V_{DS4}}{V_A}\right) \quad V_{DS4} = V_{DD} - (1.01 I_{REF}) R_L - V_{DS3} = 1.095V$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_4 = 109.74$$

$$W_4 = 27.44\mu m, L_4 = 0.25\mu m$$

\* ALL TRANSISTORS IN STRONG INV. & SATURATION EXCEPT FOR  $M_5$  WHICH IS IN THE LINEAR REGION.