

FIG 13:

* BECAUSE FOR FIGURE 11 I CHOSE $V_{S1} = 200mV$, I WILL HAVE THE SAME GAIN AS IN THAT PART.

$$A_d = -4.68v/v$$

ALSO, CURRENT WILL BE THE SAME SO I CAN CALCULATE I_{REF} .

$$I_{TAIL} = 348\mu A = I_{REF}$$

$$V_{OV} = 200mV$$

PART 3

$$A_{cc} = \frac{R_o}{\frac{1}{g_m} + 2R_{TAIL}}$$

FIG 11:

$$I_{TAIL} = 348\mu A$$

$$g_m = 1.49mS$$

$$R_{TAIL} = \infty$$

$$R_o = 3.143k\Omega$$

$$A_{cc} = 0v/v$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 0v/v$$

FIG 12:

$$R_{TAIL} = 140.85\Omega$$

$$g_m = 1.51mS$$

$$R_o = 3.332k\Omega$$

$$A_{cc} = 3.53v/v$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 3.64v/v$$

FIG 13:

$$R_{TAIL} = r_{om0} = 125k\Omega \quad \leftarrow \text{FROM SIMULATION}$$

$$I_{TAIL} = 348\mu A$$

$$R_o = 3.143k\Omega$$

$$g_m = 1.49mS$$

$$A_{cc} = 0.0125v/v$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 0.016v/v$$