

## PART 4 (FIG 13)

$$CMRR = 20 \log \left( \frac{A_d}{A_{cm}} \right)$$

$$CMRR = 48.67 \text{ dB}$$

$$A_d = 4.343 \text{ V/V}$$

$$A_{cm} = 0.016 \text{ V/V}$$

## PART 5

FROM PART 1

$$V_{DS4} = V_{GS4} = 700 \text{ mV}$$

$$V_{DS3} = V_{GS3} = 700 \text{ mV}$$

$$V_{G3} = 1.4 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 700 \text{ mV}$$

$$V_{DS0} = 200 \text{ mV}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{DS} = 700 \text{ mV} \\ V_{DS0} = 200 \text{ mV} \end{array} \right\} V_{D0} = 900 \text{ mV}$$

$$R_L = \frac{550 \text{ mV}}{I_{TAIL}/2}$$

$$R_L = 3.16 \text{ k}\Omega$$

$$I_{TAIL} = 348 \mu\text{A}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_3 V_{OV}^2 \left( 1 + \frac{V_{DS3}}{V_A} \right)$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_3 = 42.48$$

$$W_3 = 10.62 \mu\text{m}, L_3 = 0.25 \mu\text{m}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_4 V_{OV}^2 \left( 1 + \frac{V_{DS4}}{V_A} \right)$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_4 = 42.48$$

$$W_4 = 10.62 \mu\text{m}, L_4 = 0.25 \mu\text{m}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_5 V_{OV}^2 \left( 1 + \frac{V_{DS5}}{V_A} \right)$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_5 = 42.48$$

$$W_5 = 10.62 \mu\text{m}, L_5 = 0.25 \mu\text{m}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_0 V_{OV}^2 \left( 1 + \frac{V_{DS0}}{V_A} \right)$$

$$\left( \frac{W}{L} \right)_0 = 50.35$$

$$W_0 = 12.59 \mu\text{m}, L_0 = 0.25 \mu\text{m}$$

FROM SIMULATION:

$$A_{ce} = 0.363 \text{ mV/V}$$

$$CMRR = 20 \log \left( \frac{A_d}{A_{cm}} \right)$$

$$CMRR = 81.56 \text{ dB}$$