

### PART 3

$$A_{cc} = \frac{R_o}{\frac{1}{g_m} + 2R_{TAIL}}$$

FIG 11:

$$I_{TAIL} = 348 \mu A$$

$$A_{cc} = 0\%$$

$$g_m = 1.49 mS$$

$$R_{TAIL} = \infty$$

$$R_o = 3.143 k\Omega$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 0\%$$

FIG 12:

$$R_{TAIL} = 140.85 \Omega$$

$$g_m = 1.51 mS$$

$$R_o = 3.332 k\Omega$$

$$A_{cc} = 3.53\%$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 3.64\%$$

FIG 13:

$$R_{TAIL} = R_{OMO} = 125 k\Omega \quad \leftarrow \text{FROM SIMULATION}$$

$$I_{TAIL} = 348 \mu A$$

$$R_o = 3.143 k\Omega$$

$$g_m = 1.49 mS$$

$$A_{cc} = 0.0125\%$$

FROM SIMULATION:

$$A_{cc} = 0.016\%$$