

3) PART 1 $\beta = 320 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$, ASSUME $V_{\text{TAIL}} = 200\text{mV}$, $V_A = 2.5\text{V}$

FIG 11:

$$A_d = -g_m R_o$$

$$R_o = R_L \parallel r_o$$

$$I_{\text{TAIL}}/2 = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L} \right) V_{\text{ov}}^2 \left(1 + \frac{V_{\text{DS}_1}}{V_A} \right)$$

WANT $V_{\text{ov}} = 200\text{mV}$,
 $V_{\text{DS}_1} = 900\text{mV}$

$$I_{\text{TAIL}} = 348 \mu\text{A}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{\text{TAIL}}/2}$$

$$R_L = 0.7 \text{V} / \left(\frac{I_{\text{TAIL}}}{2} \right) \Rightarrow R_L = 4.02 \text{k}\Omega$$

$$r_o = 14.37 \text{k}\Omega$$

$$g_m = \sqrt{2 \left(\frac{I_{\text{TAIL}}}{2} \right) \beta \frac{W}{L}}$$

$$R_o = 3.143 \text{k}\Omega$$

$$g_m = 1.49 \text{mS}$$

$$A_d = -4.68 \text{V/V}$$

FIG. 12:

* ASSUME VOLTAGE ACROSS R_S IS 50mV (TO MODEL TRANSISTOR IN TRIODE)

$$V_{\text{ov}} = 200\text{mV}$$

$$V_{\text{DS}_1} = 975\text{mV}$$

$$I_{\text{TAIL}}/2 = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L} \right) V_{\text{ov}}^2 \left(1 + \frac{V_{\text{DS}_1}}{V_A} \right)$$

$$I_{\text{TAIL}} = 355 \mu\text{A}$$

$$R_S = 50\text{mV} / I_{\text{TAIL}}$$

$$R_L = 775\text{mV} / \left(\frac{I_{\text{TAIL}}}{2} \right) \Rightarrow R_L = 4.366 \text{k}\Omega$$

$$r_o = V_A / \left(\frac{I_{\text{TAIL}}}{2} \right) \Rightarrow r_o = 14.08 \text{k}\Omega$$

$$g_m = \sqrt{2 \left(\frac{I_{\text{TAIL}}}{2} \right) \beta \frac{W}{L}}$$

$$R_o = 3.332 \text{k}\Omega$$

$$g_m = 1.51 \text{mS}$$

$$A_d = -5.03 \text{V/V}$$