

PART 6 (FIG 9)

$$V_{DS1} = 200\text{mV}$$

$$V_{GS1} = 700\text{mV} \Rightarrow V_{G3} = 700\text{mV} = V_{D3}$$

$$V_{DS1} = 200\text{mV}$$

$$V_{DS3} = V_{D3} - V_{DS1}$$

$$\boxed{V_{DS3} = 500\text{mV}}$$

$$V_{GS3} = V_{G3} - V_{DS1}$$

$$\boxed{V_{GS3} = 500\text{mV}}$$

$$I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_1 V_{OV}^2 \left(1 + \frac{V_{DS1}}{V_A} \right)$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = 144.67$$

$$\boxed{W_1 = 36.17\mu\text{m}, L_1 = 0.25\mu\text{m}}$$

* TO CALCULATE $\frac{W}{L}$ FOR M3 USING ΔI_{REF} WILL GIVE MUCH DIFFERENT RESULTS THAN M1 SO FOR THIS EXERCISE I WILL SIZE M3 THE SAME AS M1.

$$\boxed{W_3 = 36.17\mu\text{m}, L_3 = 0.25\mu\text{m}}$$

$$1.01 I_{REF} = \frac{\beta}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_2 V_{OV}^2 \left(1 + \frac{V_{DS2}}{V_A} \right)$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_2 = 103.96$$

$$V_{DS2} = 1.8 - (1.01 I_{REF}) R_L = 1.295$$

$$\boxed{W_2 = 25.99\mu\text{m}, L_2 = 0.25\mu\text{m}}$$